

توصیف VHDL قابل سنتز

Synthesizable VHDL Description

- تاریخ امتحان
- تکالیف سری دوم
- مرحله اول پروژه: تا پنجشنبه
- ارسال ایمیل به szamani@aut.ac.ir
- مسابقه **FPGA**

کد قابل سنتز

- چگونه کد قابل سنتز بنویسیم؟
- چگونه کد قابل سنتز خوب بنویسیم؟

□ نکات کلی برای همه ابزارها

□ نکات جزئی:

- موردکاوی ابزار سنتز XST

- مراجعه بر مستندات

کد قابل سنتز

• یادآوری:

□ طرح بی نیاز از سایر امکانات VHDL نیست.

- توصیف `testbench`:

- مثال: `after` برای تولید سیگنال های تست
- مثال: خواندن و نوشتن فایل ها
- مثال: مقایسه خروجی های توصیف رفتاری طرح با خروجی های مدار سنتز شده
- توصیف رفتاری پودمان های طرح های بزرگ در ابتدا

نیاز به کد رفتاری

مثال: 

- سخت افزار محاسبه $(x^2 + y^2)^{1/2}$

- مقایسه با نتیجه رفتاری

```
architecture TBENCH of ENT_BENCH is
  procedure WAVE_GEN (signal X:out integer, signal Y:out integer)
    variable I integer:= 0;
  begin
    for VX in 0 to 63 loop
      for VY in 0 to 63 loop
        begin
          X <= VX after I*10 ns;
          Y <= VY after I*10 ns;
          I:= I + 1;
        end loop;
      end loop;
    end procedure WAVE_GEN;
  begin
    WAVE_GEN (X, Y);
    L1:L_MODULE port map(X,Y,L);
    L_BEHAVE <= (X**2 + Y**2)**0.5;
    ERROR_SIG <= L_BEHAVE xor L;
  end architecture TBENCH;
```

انواع داده

• انواع داده سنتزپذیر:

bit و bit_vector ☐

boolean ☐

integer ☐

– به تعدادی بیت (سیم یا فلیپ فلاپ یا پورت) تبدیل می شود.

std_logic و std_ulogic ☐

– برخی از مقادیر آن قابل استفاده است

– '1', '0', 'Z', '-' (به طور محدود)

signed و unsigned ☐

enumeration type ☐

– برای حالت های FSM

انواع داده

- انواع داده سنتزناپذیر:

real ☐

character ☐

string ☐

دستورها

• دستورهایی سنتز پذیر:

- ☐ انتساب به سیگنال
- ☐ انتساب به متغیر
- ☐ if-then-else
- ☐ case-when
- ☐ when-else
- ☐ with-select-when

دستورها

• دستورهایی سنتزپذیر:

if-generate ☐

- با شرط static

for-generate ☐

- با تکرار static

for-loop ☐

- در بعضی ابزارها با تکرار static

while-loop ☐

- در بعضی ابزارها با شرط حلقه static

wait ☐

- به شکل بسیار محدود (بعداً)

عملگرها

• عملگرهای سنتزپذیر:

منطقی: ☐

and, or, xor, nand, nor, not, xnor –

حسابی: ☐

+, -, *

رابطه‌ای: ☐

<, >, =, /=, <=, >= –

شیفت ☐

sra, ror, sra, ... –

عملگرها

• عملگرهای سنتزناپذیر:

** ☐

/ ☐

mod ☐

- در شرایط خیلی خاص

توصیف سنتزپذیر RTL

توصیف مدارهای ترکیبی

• با فرایند:

- ☐ عملیات منطقی یا حسابی: با عملگرهای مجاز
- ☐ انتساب به سیگنال یا متغیرها
- ☐ استفاده از دستورهای شرطی و مانند آن
- ☐ همه ورودی‌های مدار ترکیبی در لیست حساسیت
 - علت؟ نیاز به به‌هنگام شدن خروجی‌ها
 - اگر نگذاریم؟

توصیف مدارهای ترکیبی

• توصیف MUX

```
process (SEL, A, B, C, D)
begin
    if SEL = "00" then
        Z <= A;
    elsif SEL = "01" then
        Z <= B;
    elsif SEL = "10" then
        Z <= C;
    else Z <= D;
    end if;
end process;
```

```
architecture ...
begin
    Z <= A when SEL = "00" else
        B when SEL = "01" else
        C when SEL = "10" else
        D;
end architecture;
```

```
process (SEL, A, B, C, D)
begin
    case SEL is
        when "00" => Z <= A;
        when "01" => Z <= B;
        when "10" => Z <= C;
        when "11" => Z <= D;
    end case;
end process;
```

```
architecture ...
begin
    with SEL select
        Z <= A when "00",
        B when "01",
        C when "10",
        D when others;
end architecture;
```

توصیف مدارهای ترکیبی

• حلقه ترکیبی:

☐ قابل سنتز


☐ ولی اجتناب کنید: مشکلات زمانی:

- ابهام نتیجه

- نوسان

- نمونه: SR-latch

☐ ابزارهای سنتز معمولاً هشدار می دهند

 

• توجه به هشدارها

☐ رفع کنید

☐ حداقل بدانید چه می کنید

توصیف مدارهای ترتیبی

• فلیپ فلاپ:


□ در تراشه‌ها: عمدتاً DFF

- بعضی تراشه‌ها: DFF با قابلیت برنامه‌ریزی به صورت TFF

```
process (CLK)
begin
    rising_edge(CLK)
    if (CLK'event and CLK = '1') then
        Q <= D;
    end if;
end process;
```

```
process
begin
    wait until rising_edge(CLK);
    Q <= D;
end process;
```

```
wait on CLK;
if (CLK = '1') then
```

 


توصیف مدارهای ترتیبی

• فلیپ فلاپ با بازنشانی:

همگام / ناهمگام □

```
process (CLK, RST)
begin
    if (RST = '1') then
        Q <= '0';
    elsif (CLK'event and CLK = '1') then
        Q <= D;
    end if;
end process;
```
 
```
process (CLK)
begin
    if (CLK'event and CLK = '1') then
        if (RST = '1') then
            Q <= '0';
        else
            Q <= D;
        end if;
    end if;
end process;
```




توصیف مدارهای ترتیبی

• فلیپ فلاپ با بازنشانی و فعال ساز کلاک:

□ در زمانهایی نیازی به خروجی FF ها نداریم

□ ← صرفه جویی در توان مصرفی

 
```
process
begin
    wait until rising_edge(CLK) and CLKEN = '1';
    Q <= D;
end process;
```



توصیف مدارهای ترتیبی

- عملیات منطقی/حسابی همگام با کلاک:
 
```
architecture ...  
begin  
    signal A, B, C;  
    process (CLK)  
    begin  
        if (CLK'event and CLK = '0') then  
            C <= A * B;  
        end if;  
    end process;  
    ...  
end architecture;
```



توصیف ماشین حالت متناهی

$outputs = f_o (inputs, cur_state)$

$next_state = f_n (inputs, cur_state)$


$outputs = fo (cur_state)$

$next_state = fn (inputs, cur_state)$

FSM:

□ مدل کلی:


□ توصیف هر بخش با یک پروسس

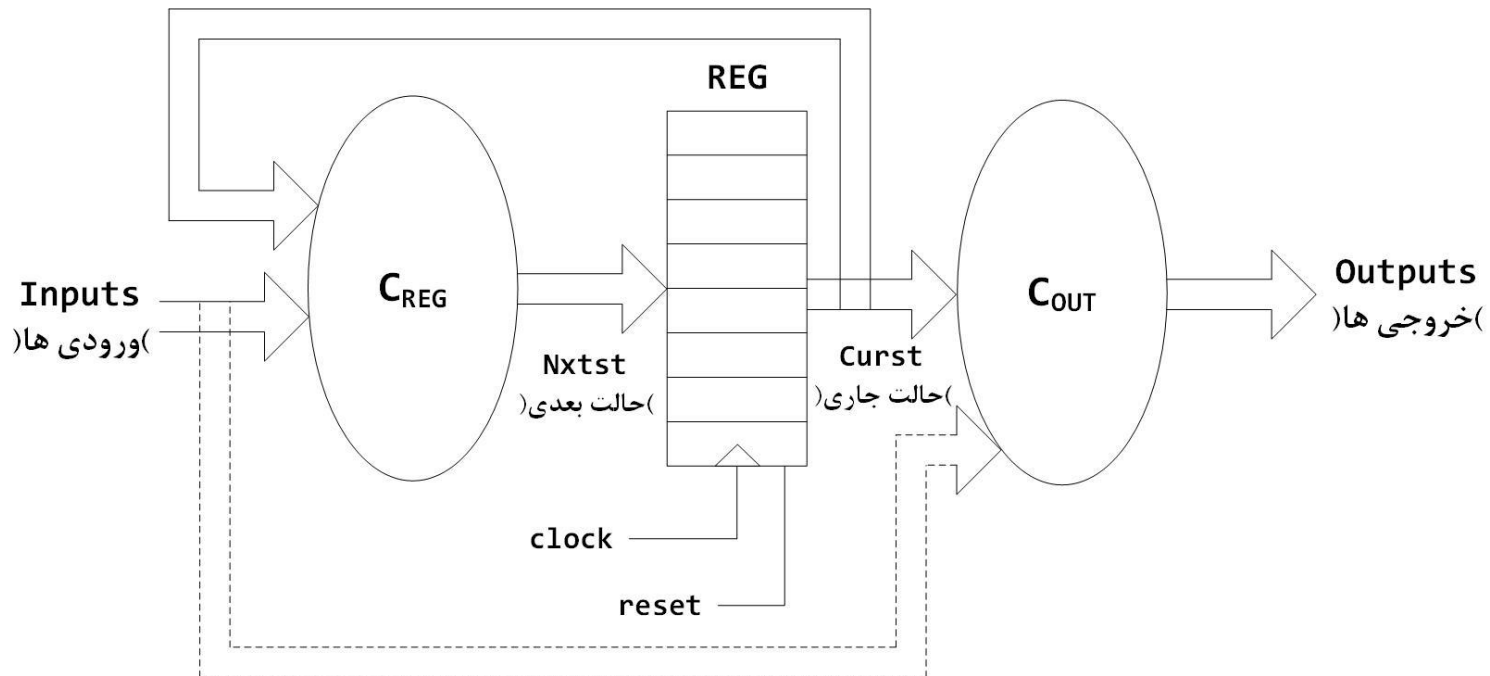

توصیف ماشین حالت متناهی

FSM •
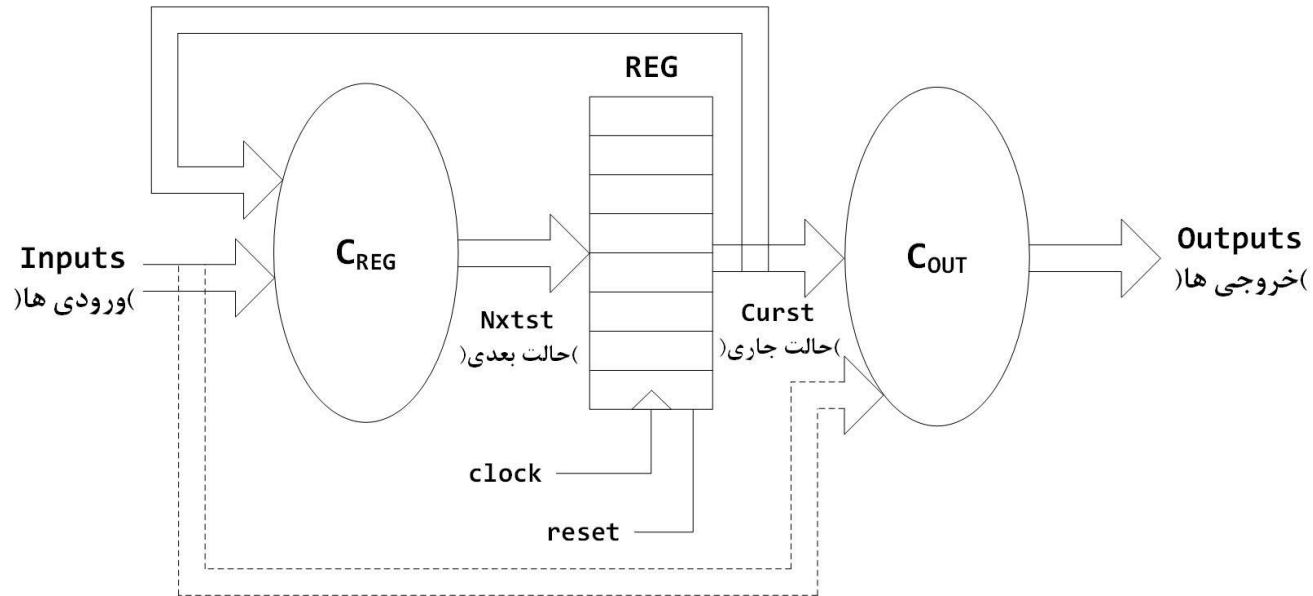
```
entity FSM is
  port(
    CLK : in ...
    RESET : in ...
    INPUTS : in ...
    OUTPUTS : out ...);
end FSM;
```




توصیف ماشین حالت منتهی

```
architecture arch ...
```

```
type STATE_TYPE is (RST_ST, ST1, ...);
signal CUR_STATE, NEXT_STATE : STATE_TYPE;
```
 
```
begin
  process (CLK)
  begin
    if rising_edge(CLK) then
      if RESET = '1' then
        CUR_STATE <= RST_ST;
      else
        CUR_STATE <= NEXT_STATE;
      end if;
    end if;
  end process;
```




FSM: بخش ثبات‌ها

تعداد FF ها: □

- بستگی به تعداد حالت‌ها

- بستگی به نوع کدگذاری

 



توصیف ماشین حالت متناهی

FSM: بخش تعیین حالت بعدی

```

process(CUR_STATE, INPUTS)
begin
  case CUR_STATE is
    when RST_ST =>
      if (INPUTS = ...) then
        NEXT_STATE <= ...
      else
        NEXT_STATE <= ...;
      end if;
    when ST1 =>
      if (INPUTS = ...)
        NEXT_STATE <= ...
      else
        NEXT_STATE <= ...
      end if;
    when ...
  end case;
end process;

```

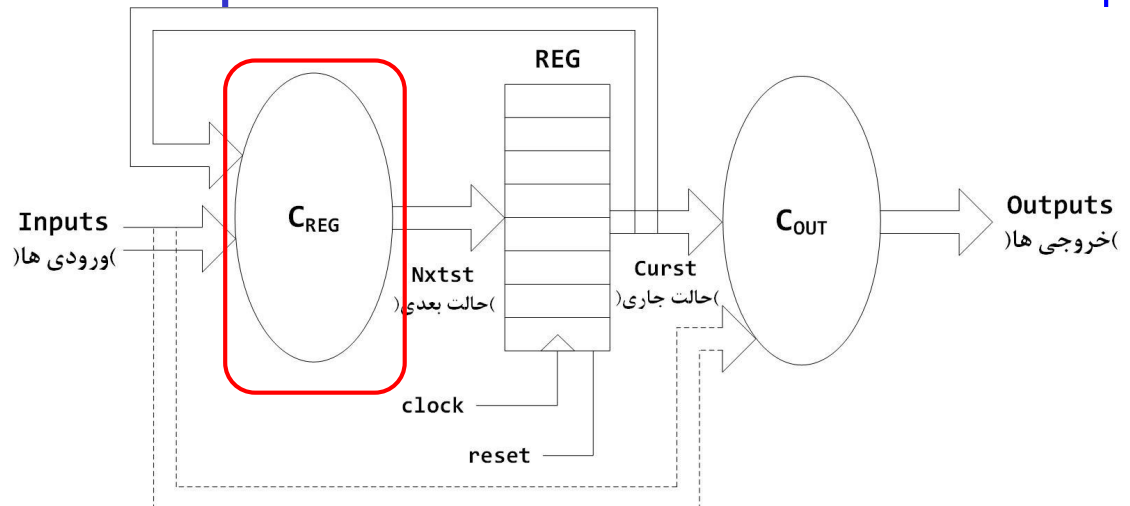 

توصیف ماشین حالت متناهی



• FSM: بخش تعیین خروجی

```
process (CUR_STATE)
begin
    توصیف مدار ترکیبی و تولید خروجی ها در OUTPUTS
end process;
```

میلی یا مور؟ □


- میلی چطور؟
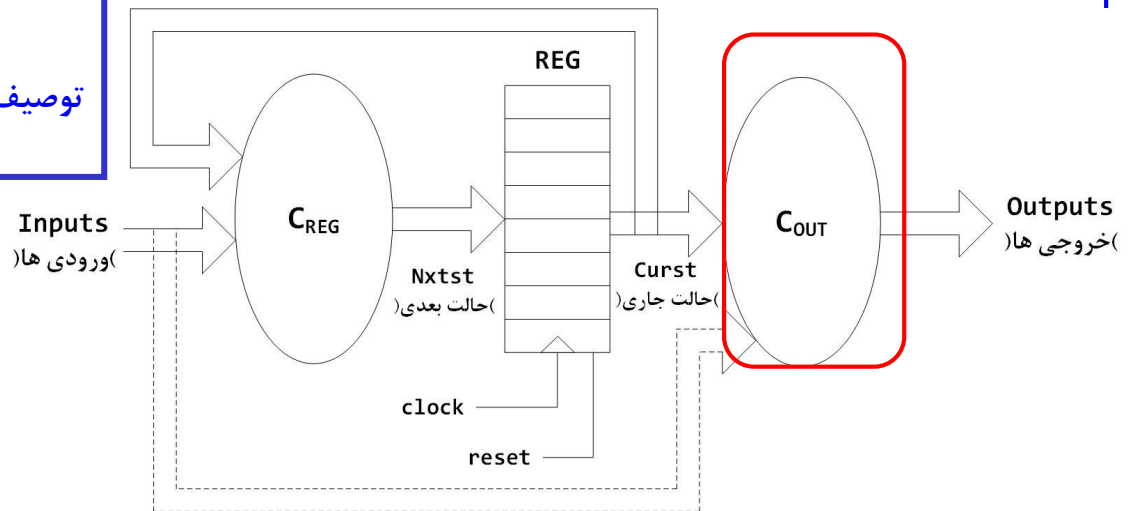 
```
process (CUR_STATE, INPUTS)
begin
    توصیف مدار ترکیبی و تولید خروجی ها در OUTPUTS
end process;
```



توصیف ماشین حالت متناهی

• مثال: ماشین فروش شکلات:

 

☐ D: سکه دوپست تومانی

☐ P: سکه پانصد تومانی


☐ هر دو با هم غیرممکن

☐ قیمت شکلات: پانصد تومان

☐ وقتی شکلات داد باید reset شود.

مثال: ماشین فروش شکلات
 
```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity VENDING is  
    port(  
        CLK : in std_logic;  
        RST : in std_logic;  
        D, P : in std_logic;  
        DOOR : out std_logic);  
end VENDING;  
--
```





ماشین فروش شکلات

• توصیف ثبات حالت (FFها)

```
architecture RTL of VENDING is
  type ST_TYPE is (START, P200, P500, FULL);
  signal CUR, NEXT : ST_TYPE;
begin
  process (CLK)
  begin
    if rising_edge(CLK) then
      if RST = '1' then
        NEXT <= START;
      else
        NEXT <= CUR;
      end if;
    end if;
  end process;
end architecture;
```

Exchange!

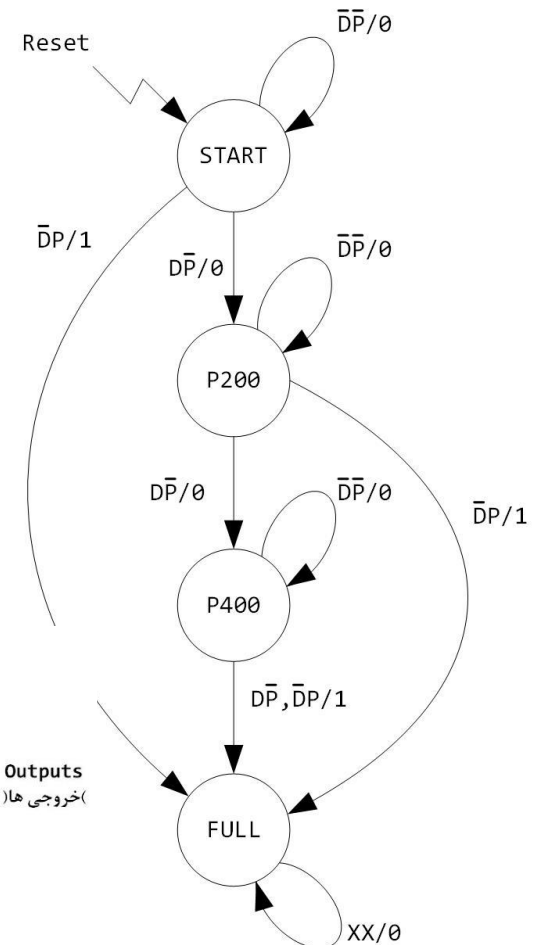 

```
process(CUR, D, P)
```

```
begin
```

```
  case CUR is
```

```
    when START =>
```

```
      if (D, P) = "00" then
```

```
        NEXT <= START;
```

```
      elsif (D, P) = "01" then
```

```
        NEXT <= FULL;
```

```
      elsif (D, P) = "10" then
```

```
        NEXT <= P200;
```

```
      end if;
```

```
    else NEXT <= P200
```

```
  when P200 =>
```

```
    if (D, P) = "00" then
```

```
      NEXT <= P200;
```

```
    elsif (D, P) = "01" then
```

```
      NEXT <= FULL;
```

```
    else
```

```
      NEXT <= P400;
```

```
    end if;
```

```
  when P400 =>
```

```
    if (D, P) = "00" then
```

```
      NEXT <= P400;
```

```
    else
```

```
      NEXT <= FULL;
```

```
    end if;
```


```
  when FULL =>
```

```
    NEXT <= FULL;
```

```
end process;
```

ماشین فروش شکلات

• توصیف حالت بعدی

 

ماشین فروش شکلات

• توصیف خروجی


```

process(CUR, D, P)
  variable DP := (D, P);
  begin
    case CUR is
      when START =>
        if P = '0' then
          DOOR <= '0';
        else
          DOOR <= '1';
        end if;
      when P200 =>
        if P = '0' then
          DOOR <= '0';
        else
          DOOR <= '1';
        end if;
      when P400 =>
        if DP = "00" or DP = "11" then
          DOOR <= '0';
        else
          DOOR <= '1';
        end if;
      when FULL =>
        DOOR <= '0';
    end case;
  end process;
end RTL;

```

با if بهتر



DOOR <= P;

 

ماشین فروش شکلات

• عملاً مور

```
process (CUR)
begin
  case CUR is
    when START || P200 || P400 =>
      DOOR <= '0';
    when FULL =>
      DOOR <= '1';
  end case;
end process;
```

 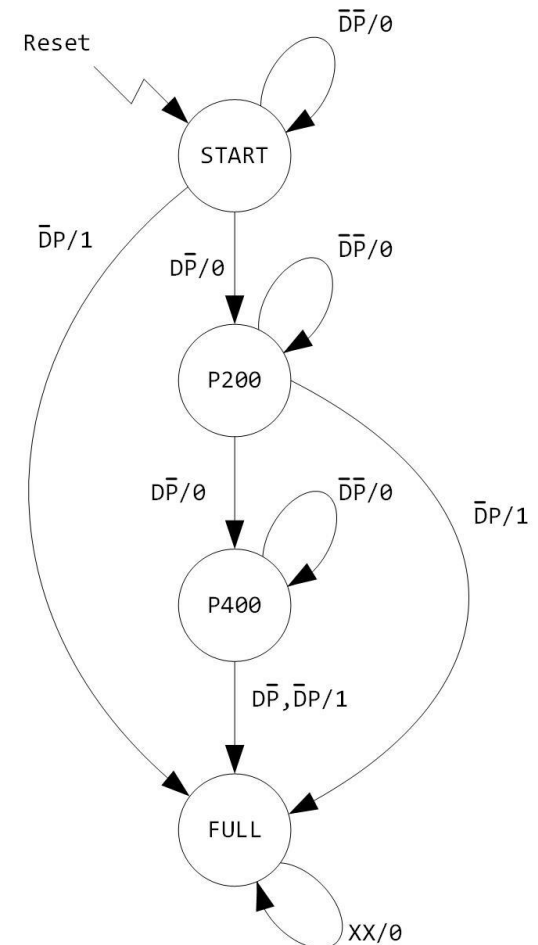

```
architecture arch ...
```

```
type STATE_TYPE is (RST_ST, ST1, ...);
signal STATE : STATE_TYPE;
```

```
begin
  process(CLK, RESET)
  begin
    if rising_edge(CLK) then
      if RESET = '1' then
        STATE <= RST_ST;
      else
        case STATE is
          when RST_ST =>
            if (INPUTS = ...) then
              STATE <= ...
            else
              STATE <= ...;
            end if;
          when ST1 =>
            ...
          when ...
            ...
        end case;
      end if;
    end if;
  end process;
```


توصیف ماشین حالت متناهی

• FSM با دو فرایند:

1. تغییر حالات

- عدم نیاز به NEXT_STATE

2. تولید خروجی

 


توصیف ماشین حالت متناهی

• FSM با یک فرایند:

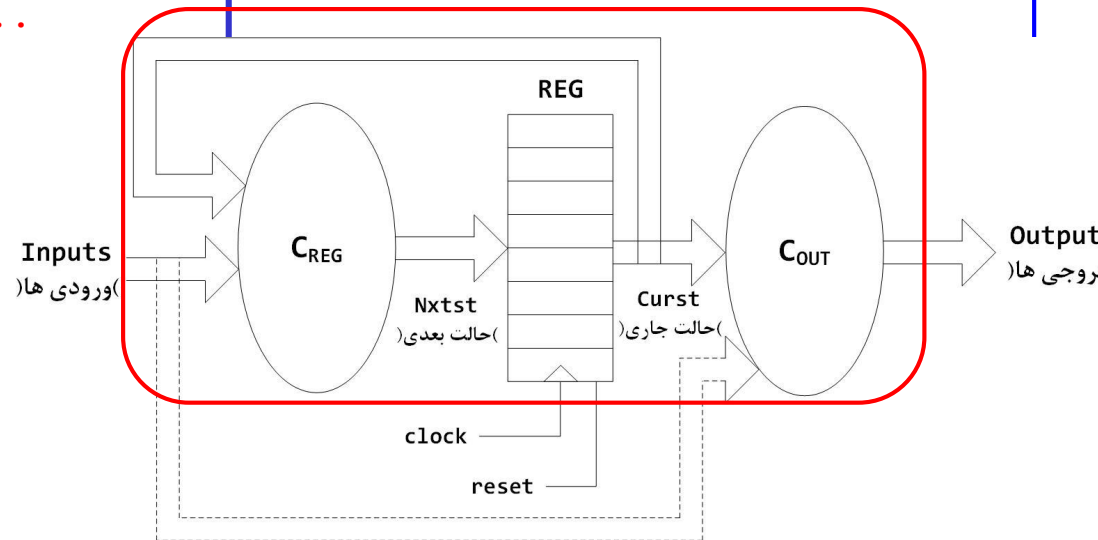1. تغییر حالات و تولید خروجی

- حتماً به همهٔ خروجی‌ها مقدار داده شود.

```
architecture arch ...
  type STATE_TYPE is (RST_ST, ST1, ...);
  signal STATE : STATE_TYPE;
begin
  process (CLK, RESET)
  begin
    if rising_edge (CLK) then
      if RESET = '1' then
        STATE <= RST_ST;
        OUTPUTS <= ...
      else
        case STATE is
          when RST_ST =>
            if (INPUTS = ...) then
              STATE <= ...
              OUTPUTS <= ...
            else
              STATE <= ...;
              OUTPUTS <= ...
            end if;
          when ST1 =>
            ...
          when ...
            ...
        end case;
      end if;
    end if;
  end process;
```



تفاوت انواع توصیف FSM

• کدام بهتر است؟

□ حجم توصیف: یک یا دو فرایندی

- حجم بیشتر: احتمال اشکال بیشتر (نه همیشه)

□ نزدیک بودن به سخت افزار: سه فرایندی

- اشکال زدایی آسان تر: دسترسی به سیگنال های NEXT_STATE

- در صورت وجود اشکال، مشاهده شکل موج آنها

□ نزدیک بودن به رفتار (دیاگرام حالت): دو فرایندی و یک فرایندی

- دنبال کردن عملیات کد VHDL از روی دیاگرام حالت

انتساب کد حالات

State Encoding یا State Assignment •

دستی □

- کار بیشتر توسط طراح
- نیاز به تغییر کد اگر انتساب عوض شود
- توصیه نمی شود (مگر در موارد خاص)

```
subtype STATE_TYPE is std_logic_vector (2 downto 0);  
signal STATE: STATE_TYPE;
```

```
constant START: STATE_TYPE := "000";  
constant S1: STATE_TYPE := "001";  
constant S2: STATE_TYPE := "010";  
constant S3: STATE_TYPE := "011";  
constant S4: STATE_TYPE := "100";  
constant S5: STATE_TYPE := "101";
```

انتساب کد حالات

• انتساب کد حالات

□ تکیه به تشخیص ابزار (انتساب پیش فرض ابزار)

- نامشخص (portability)

- تغییر ابزار ← نتایج متفاوت

- عدم کنترل کافی

انتساب کد حالات

- انتساب کد حالات

□ به صورت محدودیت

- در کد VHDL

```
type STATE_T is (STATE0, STATE1, STATE2, STATE3);  
signal STATE, NEXT_STATE : STATE_T;  
  
attribute fsm_encoding : string;  
attribute fsm_encoding of STATE : signal is "one-hot";
```

Xilinx

```
type STATE_T is (STATE0, STATE1, STATE2, STATE3);  
attribute enum_encoding : string;  
attribute enum_encoding of STATE_T : type is "one-hot";
```

Altera

انتساب کد حالات

- انتساب کد حالات

□ به صورت محدودیت

- در فایل محدودیت‌ها (XCF)

```
BEGIN MODEL "entity_name"  
NET "signal_name" fsm_encoding=one-hot;  
END;
```

Xilinx

انتساب کد حالات

- انتساب کد حالات

□ به صورت محدودیت

– به صورت script یا در خط فرمان

```
run ... -fsm_encoding one-hot
```

Xilinx

انواع کدهای حالت

• انواع کدها:

STATE0: 00

STATE1: 01

STATE2: 10

STATE3: 11

□ باینری یا ترتیبی (sequential)

– تعداد فلیپ فلاپ برای N_s حالت:

$$N_f = \lceil \log_2 N_s \rceil$$

```
type STATE_T is (STATE0, STATE1, STATE2, STATE3);  
signal STATE, NEXT_STATE : STATE_T;  
  
attribute fsm_encoding : string;  
attribute fsm_encoding of STATE : signal is "sequential";
```

□ اگر تعداد حالات $\neq 2^i$

– حالات اضافی در دسر ساز

انواع کدهای حالت

• انواع کدها:

□ تک فعال (one-hot)

– تعداد فلیپ فلاپ:

$$N_f = N_s$$

STATE0: 0001

STATE1: 0010

STATE2: 0100

STATE3: 1000

```
type STATE_T is (STATE0, STATE1, STATE2, STATE3);  
signal STATE, NEXT_STATE : STATE_T;  
  
attribute fsm_encoding : string;  
attribute fsm_encoding of STATE : signal is "one_hot";
```


انواع کدهای حالت

• انواع کدها:

□ کد گری (gray)

– تعداد فلیپ فلاپ:

$$N_f = \lceil \log_2 N_s \rceil$$

STATE0: 000
STATE1: 001
STATE2: 011
STATE3: 010
STATE4: 110
STATE5: 111
STATE6: 101
STATE7: 100

```
type STATE_T is (STATE0, STATE1, STATE2, STATE3, STATE4, STATE5,  
STATE6, STATE7);  
signal STATE, NEXT_STATE : STATE_T;  
  
attribute fsm_encoding : string;  
attribute fsm_encoding of STATE : signal is "gray";
```

انواع کدهای حالت

• انواع کدها:

STATE0: 0000
STATE1: 1000
STATE2: 1100
STATE3: 1110
STATE4: 1111
STATE5: 0111
STATE6: 0011
STATE7: 0001

کد جانسون (johnson) ☐

– تعداد فلیپ فلاپ:

$$N_f = ?$$

```
type STATE_T is (STATE0, STATE1, STATE2, STATE3, STATE4, STATE5,  
STATE6, STATE7);  
signal STATE, NEXT_STATE : STATE_T;  
  
attribute fsm_encoding : string;  
attribute fsm_encoding of STATE : signal is "johnson";
```

انتخاب نوع کدهای حالت

• کدام بهتر است؟

auto: ☐

- از یک ابزار به ابزار دیگر تغییر می کند
- از یک نسخه به نسخه دیگر تغییر می کند
- ← بعد از ماهها کار که طرح کار می کرده، با تغییر ابزار کار نمی کند

sequential و gray: ☐


- کمترین تعداد FF
- مدارهای ترکیبی بزرگ تر

one-hot: ☐

- تعداد FF زیاد
- مدارهای ترکیبی بیشتر ولی بسیار کوچک تر

انتخاب نوع کدهای حالت

□ sequential: مثال

 

حالت جاری	کد حالت جاری				ورودی ها					حالت بعدی			
	S3	S2	S1	S0	I ₀	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	S3	S2	S1	S0
ST0	0	0	0	0	:					:			
ST1	0	0	0	1	:					:			
ST2	0	0	1	0	X	X	X	0	X	1	1	0	0
:	:				:					:			
ST7	0	1	1	1	X	X	X	X	1	1	1	0	0
:	:				:					:			
ST12	1	1	0	0	X	1	X	X	X	1	1	0	0
:	:				:					:			
ST15	1	1	1	1	X	1	0	X	X	1	1	0	0

$$D_3 = \dots + (S3'.S2'.S1.S0').I_3' + \dots + (S3'.S2.S1.S0).I_4 + \dots + (S3.S2.S1'.S0').I_1 + \dots + (S3.S2.S1.S0).I_1.I_2'$$


$$D_2 = \dots + (S3'.S2'.S1.S0').I_3' + \dots + (S3'.S2.S1.S0).I_4' + \dots + (S3.S2.S1'.S0').I_1 + \dots + (S3.S2.S1.S0).I_1.I_2'$$

$$D_1 = \dots$$

$$D_0 = \dots$$

انتخاب نوع کدهای حالت

One-hot: مثال □

 

$$D_{12} = S_2 \cdot I_3 + S_7 \cdot I_4 + S_{12} \cdot I_1 + S_{15} \cdot I_1 \cdot I_2'$$


حالت جاری	کد حالت جاری S15 S14 ... S0	ورودی‌ها I0 I1 I2 I3 I4	کد حالت بعدی
ST0	0000000000000001		
ST1	0000000000000010		
ST2	0000000000000100	xxx0x	0001000000000000
ST3	0000000000001000		
ST4	0000000000010000		
ST5	0000000000100000		
ST6	0000000001000000		
ST7	0000000010000000	xxxx1	0001000000000000
ST8	0000000100000000		
ST9	0000001000000000		
ST10	0000010000000000		
ST11	0000100000000000		
ST12	0001000000000000	x1xxx	0001000000000000
ST13	0010000000000000		
ST14	0100000000000000		
ST15	1000000000000000	x10xx	0001000000000000

انتخاب نوع کدهای حالت

• کدام بهتر است؟

one-hot ☐

 - در FPGA، تعداد FFها زیاد، مدار ترکیبی به ازای هر FF کوچک
- ← one-hot برای FPGA مناسبتر




انتخاب نوع کدهای حالت

• کدام بهتر است؟

Sequential و gray □

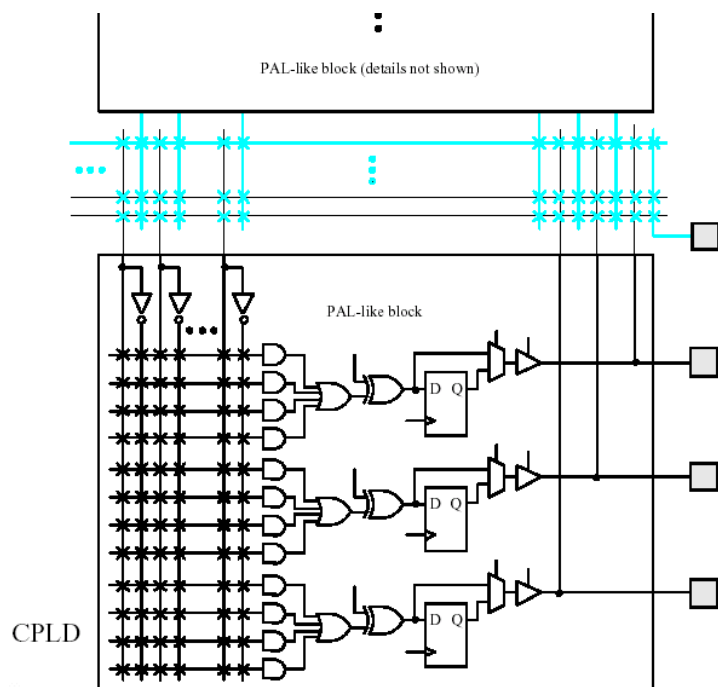- در CPLD، تعداد FF ها کم، مدار ترکیبی به ازای هر FF بزرگ
- ← sequential و gray برای CPLD مناسبتر




انتخاب نوع کدهای حالت

• کدام بهتر است؟

one-hot ☐

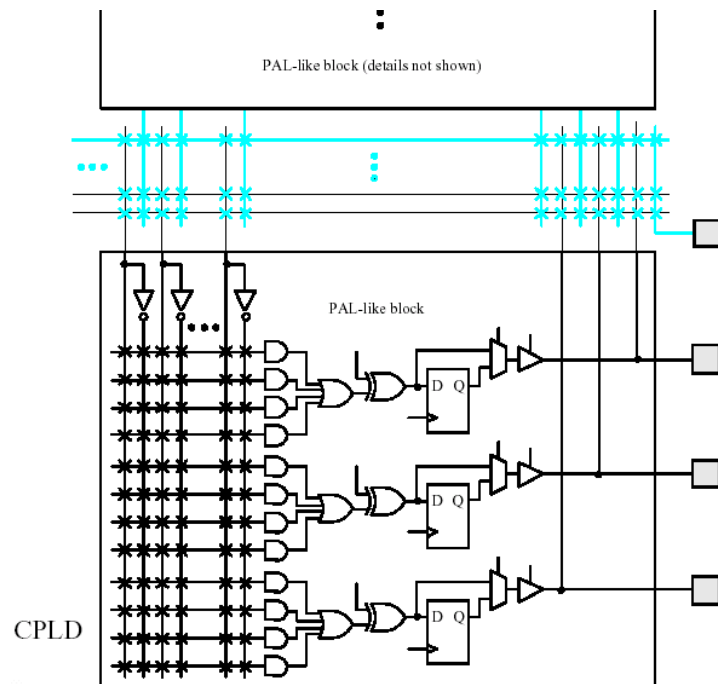- مدارهای ترکیبی کوچک ← تأخیر بین FF ها: کم ← فرکانس کلاک بالاتر



انتخاب نوع کدهای حالت


• کدام بهتر است؟

□ gray (در برابر sequential):

- برای FSM های با ترتیب
مشخص (مثل شمارنده)، انتخاب
مناسب کد

- ← تغییر کمتر بیت ها

- ← توان مصرفی کمتر

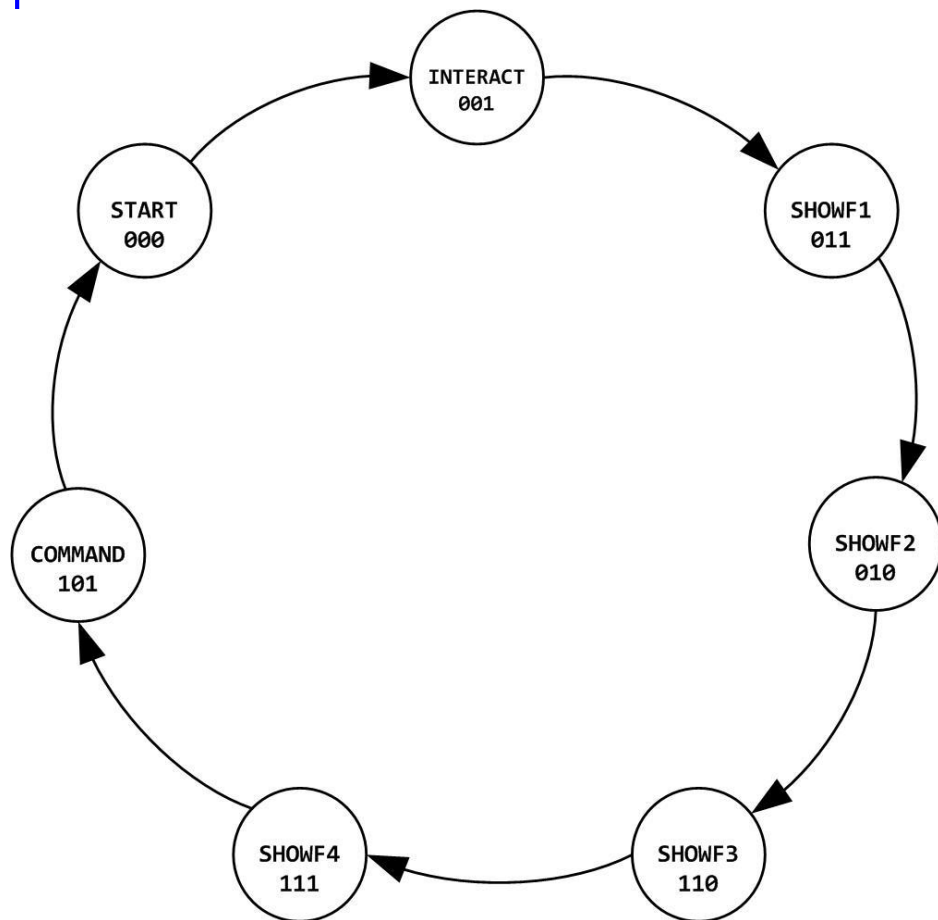

انتخاب نوع کدهای حالت

• کدام بهتر است؟

□ johnson:

- مانند gray، یک تغییر در هر بیت

- تعداد FF بیشتر

- مدار ترکیبی کوچکتر از gray

انتخاب نوع کدهای حالت

• کدام بهتر است؟

□ one-hot در برابر sequential از نظر توان مصرفی:

– one-hot دو تغییر بیت در هر گونه تغییر حالت

– ← توان کمتر از sequential

– one-hot: تعداد FF بیشتر و مدارهای ترکیبی بیشتر از sequential

– ← توان بیشتر از sequential

– ← باید با ابزارهای تحلیل توان بررسی کرد

انتخاب نوع کدهای حالت

• کدام بهتر است؟

□ one-hot در برابر gray از نظر توان مصرفی:

– one-hot دو تغییر بیت در هر گونه تغییر حالت

– اما نیازی به ترتیب مشخص تغییر حالتها ندارد

انتخاب نوع کدهای حالت

• کدام بهتر است؟

□ مقایسه از نظر خطاهای ناشی از تشعشعات:

– Soft error: باعث تغییر مقدار FF ها می شود

□ one-hot:

– تعداد FF بیشتر ← احتمال خطای بیشتر

– اما قابل تشخیص:

– 0010001000 به 0010000000

– در کد VHDL: با when others